

Op - Amp in Negative Feedback

a) $u^+ = u^-$
 so, $u^+ - u^- = 0$

b) $V_x = V_{out} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

c) $I_{R_2} = \frac{V_{R_2}}{R_2} = \frac{V_{out} - V_s}{R_2} = \frac{\frac{R_1 + R_2}{R_1} V_s - V_s}{R_2} = \frac{\frac{V_s R_2}{R_1}}{R_2}$


$I_{R_2} = \frac{V_s}{R_1}$

d) $V_s = V_{out} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

$V_{out} = \frac{V_s (R_1 + R_2)}{R_1}$

e) $I_R = \frac{V_R}{R}$

$I_L = \frac{V_{out}}{R}$

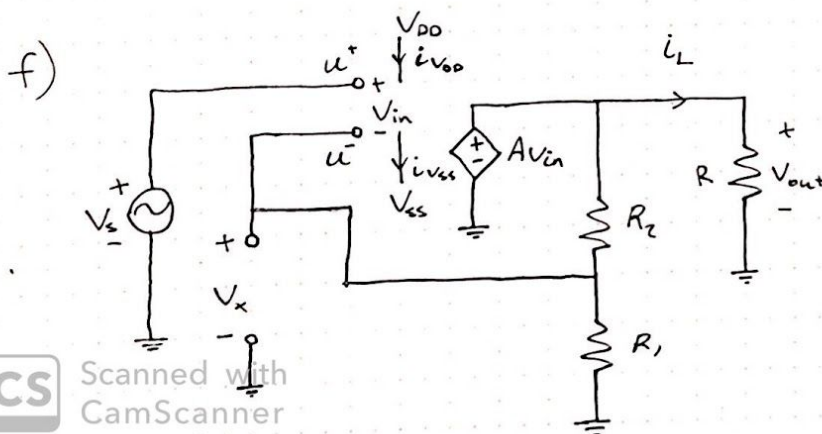

$$g) V_{out} = A V_{in} = A (u^+ - u^-) = A (V_s - V_x)$$

$$V_{out} = A \left(V_s - V_{out} \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

$$V_{out} + V_{out} \frac{A R_1}{R_1 + R_2} = A V_s$$

$$V_{out} \left(1 + \frac{A R_1}{R_1 + R_2} \right) = A V_s$$

$$V_{out} = \frac{A V_s (R_1 + R_2)}{A R_1 + R_1 + R_2}$$

$$\lim_{A \rightarrow \infty} V_{out} = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{V_s (R_1 + R_2)}{R_1 + \frac{R_1}{A} + \frac{R_2}{A}}$$

$$\boxed{\lim_{A \rightarrow \infty} V_{out} = \frac{V_s (R_1 + R_2)}{R_1}}$$

Yes, same as part (d)

$$h) A = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_s}$$


$$A_{min} = \frac{(1.98) V_s}{V_s}$$

$$\boxed{A_{min} = 1.98}$$




2. Capacitive Touchscreen

a) without finger:

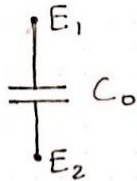

$$C_0 = \epsilon \frac{A}{d} = \epsilon \frac{d_2 w_1}{t_1}$$

with finger:

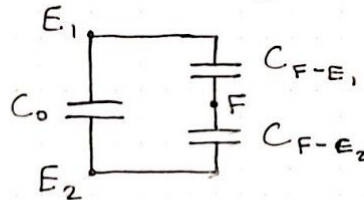

$$C_{F-E_1} = \epsilon \frac{A}{d} = \epsilon \frac{w_1 d_1}{t_2 - t_1}$$

$$C_{F-E_2} = \epsilon \frac{w_2 d_2}{t_2}$$

$$b) C_0 = (4.43 \times 10^{-11} \frac{F}{m}) \frac{(0.001m)(0.001m)}{0.001m} = 4.43 \times 10^{-14} F$$

$$C_{F-E_1} = (4.43 \times 10^{-11} \frac{F}{m}) \frac{(0.001m)(0.01m)}{0.001m} = 4.43 \times 10^{-13} F$$

$$C_{F-E_2} = (4.43 \times 10^{-11} \frac{F}{m}) \frac{(0.002m)(0.001m)}{0.002m} = 4.43 \times 10^{-14} F$$

$$c) \text{ with finger: } C_F = C_0 + \frac{(C_{F-E_1})(C_{F-E_2})}{C_{F-E_1} + C_{F-E_2}}$$

$$\text{Difference} = C_F - C_0 = \frac{C_{F-E_1} C_{F-E_2}}{C_{F-E_1} + C_{F-E_2}} = 4.03 \times 10^{-14} F$$

3. Homework Process

I worked on this homework alone. I read the notes last week, so I was able to do this homework.



Scanned with
CamScanner